

# Práctica 2: Lógica Digital - Secuenciales

## Parte 2

---

Primer Cuatrimestre 2024

Sistemas Digitales  
DC - UBA

# Introducción

---

# Sobre la clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de diseño, práctica y ejemplos de circuitos secuenciales, la estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Repaso de circuitos combinatorios**
- **Retroalimentación y cambio de modelo**
- **Circuitos secuenciales asincrónicos**
- **Circuitos secuenciales sincrónicos**
- Latches - Flip-flops, registros y memorias
- Máquinas de estado

# Sobre la clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de diseño, práctica y ejemplos de circuitos secuenciales, la estructura de la clase va ser la siguiente:

- Repaso de circuitos combinatorios
- Retroalimentación y cambio de modelo
- Circuitos secuenciales asincrónicos
- Circuitos secuenciales sincrónicos
- Latches - Flip-flops, registros y memorias
- Máquinas de estado

# Sobre la clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de diseño, práctica y ejemplos de circuitos secuenciales, la estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Repaso de circuitos combinatorios**
- **Retroalimentación y cambio de modelo**
- **Circuitos secuenciales asincrónicos**
- **Circuitos secuenciales sincrónicos**
- **Latches - Flip-flops, registros y memorias**
- **Máquinas de estado**

# Latches - Flip-flops

---

# Latches

Son circuitos que permiten *trabar o asegurar* el valor de su salida

# Latches

Son circuitos que permiten *trabar o asegurar* el valor de su salida

- Permiten el cambio de sus salidas según el **nivel** de las entradas.



# Latches

Son circuitos que permiten *trabar o asegurar* el valor de su salida


- Permiten el cambio de sus salidas según el **nivel** de las entradas.
- Utilizan **realimentación**

# Latches

Son circuitos que permiten *trabar o asegurar* el valor de su salida

- Permiten el cambio de sus salidas según el **nivel** de las entradas.
- Utilizan **realimentación**

Ejemplo:

 

## Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		
0	1		
0	0		
1	1		

## Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		0
0	1		
0	0		
1	1		

## Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1		
0	0		
1	1		

## Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0		
1	1		

# Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$ <sup>1</sup>
1	1		

<sup>1</sup>  $Q^*$  o  $\overline{Q}^*$  refiere al *estado* anterior de la salida

# Latch RS (Reset-Set)

Analicemos el ejemplo anterior:

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$ <sup>1</sup>
1	1	0	0


<sup>1</sup>  $Q^*$  o  $\overline{Q}^*$  refiere al estado anterior de la salida



# Latch RS (Reset-Set)

Analicemos el ejemplo anterior:

Latch RS implementado con NOR:

 

Con  $S, R = (1, 1)$ :

Tabla de verdad:


$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$ <sup>1</sup>
1	1	0	0

<sup>1</sup>  $Q^*$  o  $\overline{Q}^*$  refiere al estado anterior de la salida

# Latch RS (Reset-Set)

Analicemos el ejemplo anterior:

Latch RS implementado con NOR:

 

Con  $S, R = (1, 1)$ :

- El valor de las salidas es inconsistente con la especificación

Tabla de verdad:


$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$ <sup>1</sup>
1	1	0	0

<sup>1</sup>  $Q^*$  o  $\overline{Q}^*$  refiere al estado anterior de la salida

## Latch RS (Reset-Set)

Analicemos el ejemplo anterior:

Latch RS implementado con NOR:

 

Con  $S, R = (1, 1)$ :

- El valor de las salidas es inconsistente con la especificación
- El valor de las salidas depende de la implementación. **Tarea:** implementar con NANDs

<sup>1</sup>  $Q^*$  o  $\overline{Q}^*$  refiere al estado anterior de la salida

Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$ <sup>1</sup>
1	1	0	0

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		0
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0		
1	1		

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1		



# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	$\overline{Q}^*$	$Q^*$

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	$\overline{Q}^*$	$Q^*$

Con  $S, R = (1, 1)$ :

- El valor de las salidas está ahora definido.

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	$\overline{Q}^*$	$Q^*$

Con  $S, R = (1, 1)$ :

- El valor de las salidas está ahora definido.
- El circuito oscila (estado inestable).

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		$Q^*$
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0		
1	1		

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1		



# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	1	0

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	1	0

En este caso el circuito es estable en todos los estados. Sin embargo:

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	1	0

En este caso el circuito es estable en todos los estados. Sin embargo:

- Los tiempos no se pueden predecir (dependen de  $D$ )

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	1	0

En este caso el circuito es estable en todos los estados. Sin embargo:

- Los tiempos no se pueden predecir (dependen de  $D$ )
- Puede causar carreras si existe un lazo en el circuito externo.

## Sincronizando...

Como vimos en la primer parte, nos interesa poder tener un control de los momentos de transición de estados  $\Rightarrow$  **CLOCK**

## Sincronizando...



Como vimos en la primer parte, nos interesa poder tener un control de los momentos de transición de estados  $\Rightarrow$  **CLOCK**

Vimos también que ser reactivo al nivel de una señal no es conveniente  $\Rightarrow$  **Sensibilidad al flanco**
  
## Sincronizando...


Como vimos en la primer parte, nos interesa poder tener un control de los momentos de transición de estados  $\Rightarrow$  **CLOCK**

Vimos también que ser reactivo al nivel de una señal no es conveniente  $\Rightarrow$  **Sensibilidad al flanco**


 
# Detector de flanco


Necesitamos un circuito que se comporte de la siguiente manera:






 
## Detector de flanco

Necesitamos un circuito que se comporte de la siguiente manera:



  Entonces, aprovechando los tiempos de propagación:



## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0		
0	1↑		
0	0		
1	1↑		

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0		$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$		
0	0		
1	$1\uparrow$		

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$		
0	0		
1	$1\uparrow$		

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$	0	1
0	0		
1	$1\uparrow$		

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$	0	1
0	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
1	$1\uparrow$		

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$	0	1
0	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
1	$1\uparrow$	1	0

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$	0	1
0	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
1	$1\uparrow$	1	0



Siendo  $T = n \cdot T_{clock}$  y  $T + 1 = (n + 1) T_{clock}$ , donde:

- $T_{clock}$  es el período del clock (tiempo que dura un ciclo)
- $n$  es una cierta cantidad de pulsos de clock


  
## Flip-Flop D (Delay)

Ahora podemos entender bien las diferencias:



# Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	1↑		
0	1	1↑		
0	0	1↑		
1	1	1↑		
x	x	0		

## Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	1↑		0
0	1	1↑		
0	0	1↑		
1	1	1↑		
x	x	0		

# Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$		
0	0	$1\uparrow$		
1	1	$1\uparrow$		
x	x	0		

## Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$	0	1
0	0	$1\uparrow$		
1	1	$1\uparrow$		
x	x	0		

# Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$	0	1
0	0	$1\uparrow$	$Q_T$	$\overline{Q}_T$
1	1	$1\uparrow$		
x	x	0		

# Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$	0	1
0	0	$1\uparrow$	$Q_T$	$\overline{Q}_T$
1	1	$1\uparrow$	$\overline{Q}_T$	$Q_T$
x	x	0		

# Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$	0	1
0	0	$1\uparrow$	$Q_T$	$\overline{Q}_T$
1	1	$1\uparrow$	$\overline{Q}_T$	$Q_T$
x	x	0	$\overline{Q}_T$	$Q_T$



# Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$	0	1
0	0	$1\uparrow$	$Q_T$	$\overline{Q}_T$
1	1	$1\uparrow$	$\overline{Q}_T$	$Q_T$
x	x	0	$\overline{Q}_T$	$Q_T$

Ahora en el caso crítico donde  $J, K = (1, 1)$  la salida tiene un estado y un tiempo de cambio bien definido:

*Se niega el valor anterior cada 1 colck*

# Registros y memorias

---

# Registros

Ya vimos como un FF D puede almacenar un bit... ¡pero sólo durante un clock!

# Registros

Ya vimos como un FF D puede almacenar un bit... ¡pero sólo durante un clock!


- Debemos poder elegir con una entrada adicional de control por cuanto tiempo queremos almacenar  $\Rightarrow$  **enable**.

# Registros

Ya vimos como un FF D puede almacenar un bit... ¡pero sólo durante un clock!


- Debemos poder elegir con una entrada adicional de control por cuanto tiempo queremos almacenar  $\Rightarrow$  **enable**.

¡Sencillo!:

 

 
## Registro de N-bits

Podemos componer la solución anterior para poder almacenar N bits:




# Componentes de Tres Estados

## Noción Eléctrica

 

## Símbolo

 


## Tabla de Verdad

A	B	C
0	1	0
1	1	1
-	0	Hi-Z

Hi-Z significa “alta impedancia”, es decir, que tiene una resistencia alta al pasaje de corriente. Como consecuencia de esto, podemos considerar al pin C como desconectado del circuito.

# Componentes de Tres Estados

 

**IMPORTANTE:** Sólo deben ser usados a la salida de componentes para permitirles conectarse a un medio compartido (bus).



## Ejercicio 0

- a) Diseñar un registro de 3 *bits*. El mismo debe contar con 3 entradas  $e_0, \dots, e_2$  para ingresar el dato a almacenar, 3 salidas  $s_0, \dots, s_2$  para ver el dato almacenado y las señales de control CLK, RESET y WRITEENABLE.


## Ejercicio 0

- a) Diseñar un registro de 3 *bits*. El mismo debe contar con 3 entradas  $e_0, \dots, e_2$  para ingresar el dato a almacenar, 3 salidas  $s_0, \dots, s_2$  para ver el dato almacenado y las señales de control CLK, RESET y WRITEENABLE.
- b) Modificar el diseño anterior agregándole componentes de 3 estados para que sólo cuando se active la señal de control ENABLEOUT muestre el dato almacenado.


## Ejercicio 0

- a) Diseñar un registro de 3 *bits*. El mismo debe contar con 3 entradas  $e_0, \dots, e_2$  para ingresar el dato a almacenar, 3 salidas  $s_0, \dots, s_2$  para ver el dato almacenado y las señales de control CLK, RESET y WRITEENABLE.
- b) Modificar el diseño anterior agregándole componentes de 3 estados para que sólo cuando se active la señal de control ENABLEOUT muestre el dato almacenado.
- c) Modificar nuevamente el diseño para que  $e_i$  y  $s_i$  estén conectadas entre sí al mismo tiempo teniendo en lugar de 3 entradas y 3 salidas, 3 entrada-salidas


# Solución - Ejercicio 0.a

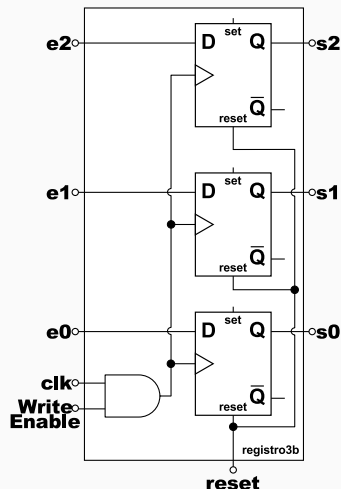

# Solución - Ejercicio 0.b

 

# Solución - Ejercicio 0.c

 

## Ejercicio 1

- a) Realizar el esquema de interconexión de  $n$  registros como el diseñado


## Ejercicio 1

- a) Realizar el esquema de interconexión de n registros como el diseñado
- b) Dar una secuencia de valores de las señales de control para que se copie el dato del R1 al R0



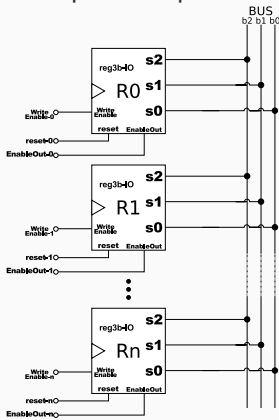
# Ejercicio 1

- Realizar el esquema de interconexión de n registros como el diseñado
- Dar una secuencia de valores de las señales de control para que se copie el dato del R1 al R0


 
# Ejercicio 1

- Realizar el esquema de interconexión de n registros como el diseñado
- Dar una secuencia de valores de las señales de control para que se copie el dato del R1 al R0




Señales de control:

R0	R1	...	Rn
WriteEnable-0	WriteEnable-1	...	WriteEnable-n
reset-0	reset-1	...	reset-n
EnableOut-0	EnableOut-1	...	EnableOut-n
 
# Ejercicio 1

- Realizar el esquema de interconexión de n registros como el diseñado
- Dar una secuencia de valores de las señales de control para que se copie el dato del R1 al R0



Señales de control:

R0	R1	...	Rn
WriteEnable-0	WriteEnable-1	...	WriteEnable-n
reset-0	reset-1	...	reset-n
EnableOut-0	EnableOut-1	...	EnableOut-n

Inician todas las señales en 0. Luego se sigue la siguiente secuencia:

- EnableOut-1  $\leftarrow 1$
- WriteEnable-0  $\leftarrow 1$
- ...clk....
- WriteEnable-0  $\leftarrow 0$
- EnableOut-1  $\leftarrow 0$

# Memorias (intro)


**Conceptualmente** podemos pensar una memoria como M posiciones de almacenamiento de N bits cada una.

## Memorias (intro)

**Conceptualmente** podemos pensar una memoria como M posiciones de almacenamiento de N bits cada una.  
Debemos poder seleccionar a cuál queremos acceder
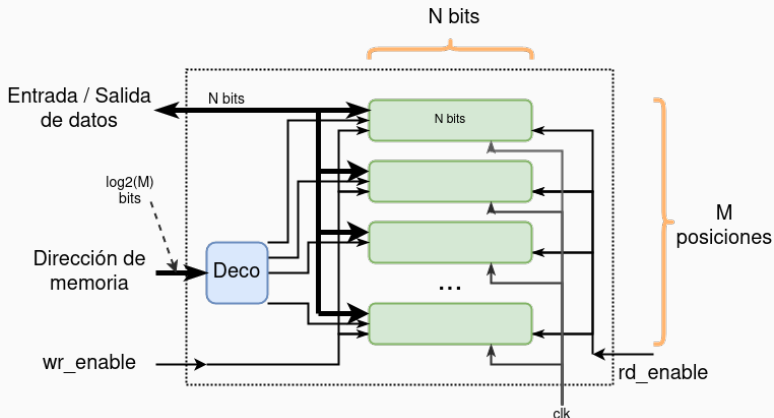
# Memorias (intro)

**Conceptualmente** podemos pensar una memoria como  $M$  posiciones de almacenamiento de  $N$  bits cada una. Debemos poder seleccionar a cuál queremos acceder




# Máquinas de estado

---
 
# Modelo general de un circuito secuencial


Conceptualmente podemos pensar a un secuencial como:




 
# Modelo general de un circuito secuencial


Conceptualmente podemos pensar a un secuencial como:



Compuesto por tres bloques principales:
 
# Modelo general de un circuito secuencial

Conceptualmente podemos pensar a un secuencial como:




Compuesto por tres bloques principales:

- **Lógica de próximo estado:**  $f(\text{estado}_{\text{actual}}, \text{entradas})$
 
# Modelo general de un circuito secuencial

Conceptualmente podemos pensar a un secuencial como:




Compuesto por tres bloques principales:

- **Lógica de próximo estado:**  $f(\text{estado}_{\text{actual}}, \text{entradas})$
- **Registro (o memoria) de estado:**  $f(\text{estado}_{\text{próximo}}, \text{clk})$
 
# Modelo general de un circuito secuencial

Conceptualmente podemos pensar a un secuencial como:



Compuesto por tres bloques principales:

- **Lógica de próximo estado:**  $f(\text{estado}_{\text{actual}}, \text{entradas})$
- **Registro (o memoria) de estado:**  $f(\text{estado}_{\text{próximo}}, \text{clk})$
- **Lógica de salida:**  $f(\text{estado}_{\text{actual}}, \text{entradas})$

## Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Maquina de Estados Finitos* o *FSM*

## Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Maquina de Estados Finitos* o *FSM*
- Las FSM son el siguiente nivel en cuanto a capacidad de computo luego de la lógica combinacional.

## Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Maquina de Estados Finitos* o *FSM*
- Las FSM son el siguiente nivel en cuanto a capacidad de computo luego de la lógica combinacional.

# Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Maquina de Estados Finitos* o *FSM*
- Las FSM son el siguiente nivel en cuanto a capacidad de computo luego de la lógica combinacional.

Una máquina de estados queda definida por:



# Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Maquina de Estados Finitos* o *FSM*
- Las FSM son el siguiente nivel en cuanto a capacidad de computo luego de la lógica combinacional.

Una máquina de estados queda definida por:

- Una lista de estados

# Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Maquina de Estados Finitos* o *FSM*
- Las FSM son el siguiente nivel en cuanto a capacidad de computo luego de la lógica combinacional.

Una máquina de estados queda definida por:

- Una lista de estados
- Un estado inicial


# Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Maquina de Estados Finitos* o *FSM*
- Las FSM son el siguiente nivel en cuanto a capacidad de computo luego de la lógica combinacional.

Una máquina de estados queda definida por:

- Una lista de estados
- Un estado inicial
- Una lista de funciones disparan las transiciones en función de las entradas


# Diagramas de estado

 

Todas las salidas en '0' salvo que se explicito lo contrario
 
# FSM - Moore


Si la salida depende sólo del estado actual la llamaremos como *FSM de Moore*:



Características:
 
# FSM - Moore

Si la salida depende sólo del estado actual la llamaremos como *FSM de Moore*:




Características:

- La salida siempre cambia un clock después que se dispara la condición de transición
 
# FSM - Moore

Si la salida depende sólo del estado actual la llamaremos como *FSM de Moore*:




Características:

- La salida siempre cambia un clock después que se dispara la condición de transición
- No produce *glitches* a la salida
 
# FSM - Moore

Si la salida depende sólo del estado actual la llamaremos como *FSM de Moore*:




## Características:

- La salida siempre cambia un clock después que se dispara la condición de transición
- No produce *glitches* a la salida
- La cantidad de estados para reproducir cierto comportamiento puede ser más grande que con otro tipo de FSM.


 
# FSM - Mealy


Si la salida depende tanto del estado actual cómo de las entradas, la llamaremos como *FSM de Mealy*:



Características:
 
# FSM - Mealy

Si la salida depende tanto del estado actual como de las entradas, la llamaremos como *FSM de Mealy*:




Características:

- La salida puede cambiar dentro del mismo clock en que se dispara la condición de transición
 
# FSM - Mealy

Si la salida depende tanto del estado actual como de las entradas, la llamaremos como *FSM de Mealy*:




Características:

- La salida puede cambiar dentro del mismo clock en que se dispara la condición de transición
- Produce *glitches* a la salida
 
# FSM - Mealy

Si la salida depende tanto del estado actual como de las entradas, la llamaremos como *FSM de Mealy*:




## Características:

- La salida puede cambiar dentro del mismo clock en que se dispara la condición de transición
- Produce *glitches* a la salida
- La cantidad de estados para reproducir cierto comportamiento generalmente es más chica que en *Moore*
 
# Ejercicio 1

Implementar una FSM en base a un registro de dos *bits* que siga los siguientes estados y que cada cambio se produzca al apretar un pulsador. Usando flip-flops D y compuertas básicas a elección.

Nos piden además que el componente a desarrollar cuente con una entrada de Reset.



## Solución - Ejercicio 1

En este caso, dado un estado  $t$  definido por el valor de  $Q_1$  y  $Q_0$  podemos ver cuáles serán los próximos valores a almacenar:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	1		
0	0		
1	0		
1	1		

# Solución - Ejercicio 1

En este caso, dado un estado  $t$  definido por el valor de  $Q_1$  y  $Q_0$  podemos ver cuáles serán los próximos valores a almacenar:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	1	0	0
0	0		
1	0		
1	1		

# Solución - Ejercicio 1

En este caso, dado un estado  $t$  definido por el valor de  $Q_1$  y  $Q_0$  podemos ver cuáles serán los próximos valores a almacenar:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	1	0	0
0	0	1	0
1	0		
1	1		



## Solución - Ejercicio 1

En este caso, dado un estado  $t$  definido por el valor de  $Q_1$  y  $Q_0$  podemos ver cuáles serán los próximos valores a almacenar:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	1
1	1		

## Solución - Ejercicio 1

En este caso, dado un estado  $t$  definido por el valor de  $Q_1$  y  $Q_0$  podemos ver cuáles serán los próximos valores a almacenar:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

## Solución - Ejercicio 1

En este caso, dado un estado  $t$  definido por el valor de  $Q_1$  y  $Q_0$  podemos ver cuáles serán los próximos valores a almacenar:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

¿Qué valores deberían tener  $D_1$  y  $D_0$  para obtener los valores deseados en el tiempo  $t+1$ , es decir, de  $Q_1(t+1)$  y  $Q_0(t+1)$ ?  
Esto es, la **lógica de próximo estado**

# Solución - Ejercicio 1

Usando que el flip-flop D define su próximo valor en referencia a lo que tiene en la entrada D, vemos que la suma de productos nos define los valores de D:

## Solución - Ejercicio 1

Usando que el flip-flop D define su próximo valor en referencia a lo que tiene en la entrada D, vemos que la suma de productos nos define los valores de D:

$$D_0 =$$

$$D_1 =$$

$$=$$

## Solución - Ejercicio 1

Usando que el flip-flop D define su próximo valor en referencia a lo que tiene en la entrada D, vemos que la suma de productos nos define los valores de D:

$$D_0 = (Q_1 \cdot \bar{Q}_0)$$

$$D_1 =$$

$$=$$

## Solución - Ejercicio 1

Usando que el flip-flop D define su próximo valor en referencia a lo que tiene en la entrada D, vemos que la suma de productos nos define los valores de D:

$$D_0 = (Q_1 \cdot \bar{Q}_0)$$

$$D_1 = (\bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0) + (Q_1 \cdot \bar{Q}_0)$$

=

## Solución - Ejercicio 1

Usando que el flip-flop D define su próximo valor en referencia a lo que tiene en la entrada D, vemos que la suma de productos nos define los valores de D:

$$D_0 = (Q_1 \cdot \bar{Q}_0)$$

$$D_1 = (\bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0) + (Q_1 \cdot \bar{Q}_0)$$

$$= (\bar{Q}_1 + Q_1) \cdot \bar{Q}_0$$


$$= 1 \cdot \bar{Q}_0$$

$$= \bar{Q}_0$$




## Solución - Ejercicio 1

Así se obtiene el siguiente circuito:

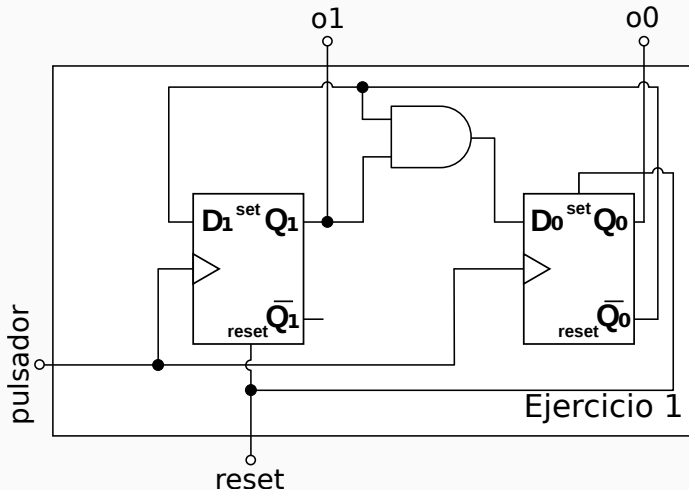

 
## Ejercicio 2

Analizar los estados del siguiente componente:


 
## Ejercicio 2

Analizar los estados del siguiente componente:




Solución:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
 
## Ejercicio 3

Implementar una FSM en base a un registro de dos *bits* que siga los siguientes estados y que cada cambio se produzca al apretar un pulsador.



## Solución - Ejercicio 3

Realizando un análisis análogo al del ejercicio anterior se obtiene:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t + 1)$	$Q_0(t + 1)$
0	0	0	1
0	1	?	?
1	0	-	-
1	1	0	1

## Solución - Ejercicio 3

Realizando un análisis análogo al del ejercicio anterior se obtiene:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	0	0	1
0	1	?	?
1	0	-	-
1	1	0	1

Lo cual no parece funcionar, ya que para el 01 no se puede determinar si es 11 ó 00 y para 10 no hay definido un próximo estado.

## Solución - Ejercicio 3

En este caso, necesitamos introducir la **lógica de salida**.

**¡No debemos confundir la etiqueta del estado con el valor de las salidas!**

## Solución - Ejercicio 3

En este caso, necesitamos introducir la **lógica de salida**.

**¡No debemos confundir la etiqueta del estado con el valor de las salidas!**

Renombremos a los estados con nombres únicos, por ejemplo:

$$S_1 = 00, \quad S_2 = 01, \quad S_3 = 10, \quad S_4 = 11$$

$Q_1$	$Q_0 \rightarrow o_1$	$o_0$
0	0 $\rightarrow$	
0	1 $\rightarrow$	
1	0 $\rightarrow$	
1	1 $\rightarrow$	



## Solución - Ejercicio 3

En este caso, necesitamos introducir la **lógica de salida**.

**¡No debemos confundir la etiqueta del estado con el valor de las salidas!**

Renombremos a los estados con nombres únicos, por ejemplo:

$$S_1 = 00, \quad S_2 = 01, \quad S_3 = 10, \quad S_4 = 11$$

$Q_1$	$Q_0 \rightarrow o_1$	$o_0$
0	$0 \rightarrow 0$	0
0	$1 \rightarrow$	
1	$0 \rightarrow$	
1	$1 \rightarrow$	

## Solución - Ejercicio 3

En este caso, necesitamos introducir la **lógica de salida**.

**¡No debemos confundir la etiqueta del estado con el valor de las salidas!**

Renombremos a los estados con nombres únicos, por ejemplo:

$$S_1 = 00, \quad S_2 = 01, \quad S_3 = 10, \quad S_4 = 11$$

$Q_1$	$Q_0 \rightarrow o_1$	$o_0$
0	$0 \rightarrow 0$	0
0	$1 \rightarrow 0$	1
1	$0 \rightarrow$	
1	$1 \rightarrow$	

## Solución - Ejercicio 3

En este caso, necesitamos introducir la **lógica de salida**.

**¡No debemos confundir la etiqueta del estado con el valor de las salidas!**

Renombremos a los estados con nombres únicos, por ejemplo:

$$S_1 = 00, \quad S_2 = 01, \quad S_3 = 10, \quad S_4 = 11$$

$Q_1$	$Q_0 \rightarrow o_1$	$o_0$
0	$0 \rightarrow 0$	0
0	$1 \rightarrow 0$	1
1	$0 \rightarrow 1$	1
1	$1 \rightarrow$	

## Solución - Ejercicio 3

En este caso, necesitamos introducir la **lógica de salida**.

**¡No debemos confundir la etiqueta del estado con el valor de las salidas!**

Renombremos a los estados con nombres únicos, por ejemplo:

$$S_1 = 00, \quad S_2 = 01, \quad S_3 = 10, \quad S_4 = 11$$

$Q_1$	$Q_0 \rightarrow o_1$	$o_0$
0	$0 \rightarrow 0$	0
0	$1 \rightarrow 0$	1
1	$0 \rightarrow 1$	1
1	$1 \rightarrow 0$	1

## Solución - Ejercicio 3

Con lo cual podemos decir que:

$$o_0 = Q_1 + Q_0 \quad \text{por producto de sumas}$$


$$o_1 = Q_1 \cdot \bar{Q}_0 \quad \text{por suma de productos}$$

## Solución - Ejercicio 3

Con lo cual podemos decir que:


$$o_0 = Q_1 + Q_0 \quad \text{por producto de sumas}$$
 
$$o_1 = Q_1 \cdot \bar{Q}_0 \quad \text{por suma de productos}$$



 
## Ejercicio 3- bis

Implementar una FSM en base a un registro de dos *bits* que siga los siguientes estados y que cada cambio se produzca al apretar un pulsador. Con el agregado de que tenga una entrada llamada NEG que genera los siguientes comportamientos:



Si NEG vale 0

 

Si NEG vale 1





# FSM Microprogramada

## Ejercicio para pensar:

- Diseñar un circuito síncrono con una entrada de un bit y una salida de un bit que detecte la ocurrencia de 4 bits en '1' a la entrada. El mismo pondrá un '1' en su salida durante un ciclo de reloj luego de contar cuatro '1's en su entrada. El ciclo se repite indefinidamente.
- Se puede utilizar un registro de 3 bits y una "Memoria" de 3 bits y 8 posiciones.
- ¿Cómo se cambiaría el comportamiento del circuito sin cambiar el hardware?



# Conclusiones

---

## Conclusiones

- Estudiamos la realimentación en circuitos para mantener un dato en el tiempo y vimos implementaciones de *latches*
- Estudiamos los problemas asociados a los tiempos de propagación de las señales
- Analizamos el uso de un *clock* para limitar la cantidad de estados, controlar las transiciones y evitar carreras
- Vimos algunas implementaciones de flip-flops, registros y memorias
- Estudiamos con cierta formalidad el comportamiento de circuitos secuenciales en general

## Conclusiones

- Estudiamos la realimentación en circuitos para mantener un dato en el tiempo y vimos implementaciones de *latches*
- Estudiamos los problemas asociados a los tiempos de propagación de las señales
- Analizamos el uso de un *clock* para limitar la cantidad de estados, controlar las transiciones y evitar carreras
- Vimos algunas implementaciones de flip-flops, registros y memorias
- Estudiamos con cierta formalidad el comportamiento de circuitos secuenciales en general

# Conclusiones

- Estudiamos la realimentación en circuitos para mantener un dato en el tiempo y vimos implementaciones de *latches*
- Estudiamos los problemas asociados a los tiempos de propagación de las señales
- Analizamos el uso de un *clock* para limitar la cantidad de estados, controlar las transiciones y evitar carreras
- Vimos algunas implementaciones de flip-flops, registros y memorias
- Estudiamos con cierta formalidad el comportamiento de circuitos secuenciales en general

# Conclusiones

- Estudiamos la realimentación en circuitos para mantener un dato en el tiempo y vimos implementaciones de *latches*
- Estudiamos los problemas asociados a los tiempos de propagación de las señales
- Analizamos el uso de un *clock* para limitar la cantidad de estados, controlar las transiciones y evitar carreras
- Vimos algunas implementaciones de flip-flops, registros y memorias
- Estudiamos con cierta formalidad el comportamiento de circuitos secuenciales en general

## Conclusiones

- Estudiamos la realimentación en circuitos para mantener un dato en el tiempo y vimos implementaciones de *latches*
- Estudiamos los problemas asociados a los tiempos de propagación de las señales
- Analizamos el uso de un *clock* para limitar la cantidad de estados, controlar las transiciones y evitar carreras
- Vimos algunas implementaciones de flip-flops, registros y memorias
- Estudiamos con cierta formalidad el comportamiento de circuitos secuenciales en general